تمرین 1) در محیط پروتئوس یک میکروکنترلر AVR را قرار دهید و برای این میکروکنترلر سیمهای لازم برای راه اندازی را مشخص کنید و وصل کنید. کدام یک از سیمها در پروتئوس وجود ندارد؟


قسمت 1) میکروکنترلر Atmga16 را مورد بررسی قرار میدهیم، تصویر پینهای این میکروکنترلر سه پین میکروکنترلر سه پین آن باید بوسیله سیمهایی کنترل شده و به جایی متصل باشند (ولتاژ بگیرند):

- پین GND: که به ground متصل میشود. (این میکروکنترلر دو پین GND دارد)
- پین Reset: که باید بوسیله مداری کنترل شود. با توجه به عکس پایین Reset: که باید بوسیله مداری کنترل شود. با توجه به عکس پایین active high این میکروکنترلر و مناید این سیم را برای هیچ IC ای کنترل نشده رها کرد، زیرا ممکن است هر مقداری پیدا کرده و حتی در شرایط خاص به مقداری برسد که مدار را reset

	PD	IP	
(XCK/T0) PB0	PD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 2	PA0 (ADC0) PA1 (ADC1) PA2 (ADC2) PA3 (ADC3) PA4 (ADC4) PA5 (ADC5) PA6 (ADC6) PA7 (ADC7) AREF GND AVCC PC7 (TOSC2) PC6 (TOSC1) PC5 (TDI) PC4 (TDO) PC3 (TMS) PC2 (TCK) PC1 (SDA) PC0 (SCL)
(ICP) PD6 🗌	20	21 🗆	PD7 (OC2)

سه پین گفته شده در بالا در صورت وجود در تمام IC ها باید به جایی متصل شوند. همچنین برای میکروکنترلر Atmega16 درصورتی که بخواهیم از امکاناتی مثل output capture و ... استفاده کنیم نیاز است تا از پینهای مخصوص آن استفاده کنیم. همچنین در صورتی که بخواهیم کلاک بسیار دقیق داشته باشیم باید از دو پین XTAL2 و XTAL1 برای متصل کردن کریستال به آن استفاده کنیم.

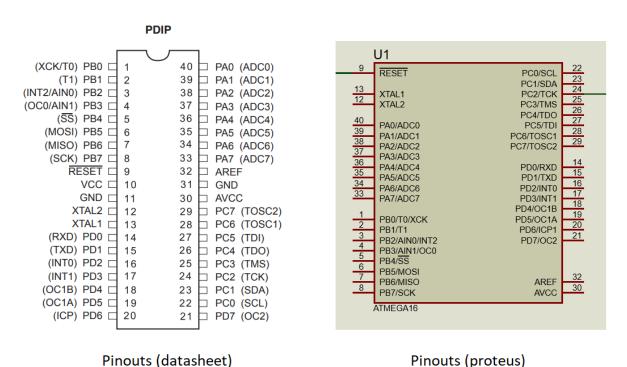قسمت 2) تصویر پینهای این میکروکنترلر که در بالا نیز آورده شده بود را به همراه تصویری که ازین میکروکنترلر در محیط یروتئوس است مقایسه میکنیم.



در نگاه اول متوجه تغییراتی در نحوه جایگذاری پینها میشویم، اینکار را در شبیه سازی انجام میدهند تا کار را راحت تر کنند. همچنین برای راحتی کار پینهای مربوط VCC و GND در Cاها هنگام شبیه سازی موجود نیست (این پینها طبیعتا باید به VCC و ground کلی متصل شوند که در شبیه سازی آنها را نمیاورند تا مدار ساده تر شود.)

	د که پین 10 برای VCC می بالا توضیح داده شد، انتظار
	 . C. 7 .
• "	